

小3

理科

小テスト

こたえ

なまえ _____

じしゃくと電気の通り道

_____ がつ _____ にち

□に あてはまる 言葉を書きましょう。

① じしゃくの Nきょくと Nきょくを 近づけると、しりぞけ 合う。② 回路の どこか 1か所でも 切れていると、豆電球は つかない。③ じしゃくを 自由に 動けるように すると、Nきょくは 北 を
さして 止まる。④ かん電池・どう線・豆電球を 一つの わのように つなぐと、豆電球に
明かり がつく。⑤ じしゃくの 2つの きょくは、Nきょくと S きょくである。⑥ じしゃくの Nきょくと Sきょくを 近づけると、引き 合う。⑦ 色がぬってある 空きかんは、ぬってある 部分を けずると 電気を
通す。じかん ふん てん / 100てん