

小4

理科

ふつう

こたえ

なまえ _____

電気のはたらき

_____ がつ _____ にち

□に あてはまる 言葉を書きましょう。

① かん電池 2この +きょくどうし、-きょくどうしをつなぐ つなぎ方を
へい列つなぎ という。

② 回路の 中で、電気を通したり 切ったり する ものを スイッチ と
いう。

③ 回路を 流れる 電気を 電流 という。

④ かん電池 2こを へい列に つなぐと、電流の 強さは 1こ のときと
同じ である。

⑤ 電気が 流れる 道すじを 回路 という。

⑥ かん電池 2こを、+きょくと -きょくをつないで 一列に つなぐ つな
ぎ方を 直列つなぎ という。

⑦ 電流で 回る しくみを モーター という。

できた □ / 7もん