

小4

理科

ふつう

なまえ

電気のはたらき

が っ ち

□にあてはまる言葉を書きましょう。

① かん電池 2この +きょくどうし、-きょくどうしをつなぐつなぎ方を
□という。

② 回路の中で、電気を通したり切ったりするものを□
という。

③ 回路を流れる電気を□という。

④ かん電池 2こをへい列につなぐと、電流の強さは1こ
□である。

⑤ 電気が流れる道すじを□という。

⑥ かん電池 2こを、+きょくと -きょくをつないで一列につなぐつな
ぎ方を□という。

⑦ 電流で回るしくみを□という。

できた □ / 7もん

