

理科

個別配慮

こたえ

なまえ

電気のはたらき

が ち

☐ に あてはまる 言葉 を 書き ましょう。

れい

かん電池 2こを、+きょくと -きょくをつないで 1列につなぐつなぎ方を **直列つなぎ** という。

1 直列つなぎは、電流が強くなり、モーターが速く回る。

2 へい列つなぎは、電流の強さは かん電池 1こと同じだが、長持ちする。

① 回路の中で、電気を通したり切ったりするものを **スイッチ** という。

② 光が当たると電気をつくるものを **光電池** という。

③ かん電池 2この +きょくどうし、-きょくどうしをつなぐつなぎ方を **へい列つなぎ** という。

できた / 3もん