

理科 個別配慮

なまえ _____

電気のはたらき

_____ がつ _____ にち

☐ に あてはまる 言葉を書きましょう。

れい

かん電池 2こを、+きょくと -きょくをつないで 一列につなぐつなぎ方を **直列つなぎ** という。

1 直列つなぎは、電流が強くなり、モーターが速く回る。

2 へい列つなぎは、電流の強さは かん電池 1こと同じだが、長持ちする。

① 回路の中で、電気を通したり 切ったり するものを という。

② 光が当たると 電気をつくるものを という。

③ かん電池 2この +きょくどうし、-きょくどうしをつなぐつなぎ方を という。

できた / 3もん