

理科 個別配慮

なまえ _____

電気のはたらき

_____ がつ _____ にち

□に あてはまる 言葉を書きましょう。

れい

かん電池 2こを、+きよくと -きよくをつないで 1列につなぐつなぎ方を **直列つなぎ** とい
う。

1 直列つなぎは、電流が 強くなり、モーターが 速く 回
る。

2 へい列つなぎは、電流の強さは かん電池 1こ と 同じだ
が、長持ちする。

① 光が 当たると 電気をつくる ものを _____ とい
う。

② かん電池 2こを へい列につなぐと、電流の 強さは 1
こ のときと _____ である。

③ 電気が 流れる 道すじを _____ という。

できた _____ / 3もん

