

小4

理科

小テスト

こたえ

なまえ _____

電気のはたらき

_____ がつ _____ にち

□に あてはまる 言葉を書きましょう。

① 電流は、かん電池の + きょくから 出て、-きょくにもどる。

② 光電池に 当てる 光を 強くすると、流れる 電流は 強く なる。

③ 光が 当たると 電気をつくる ものを 光電池 という。

④ かん電池 2こを 直列につなぐと、1こ のときより 電流が 強く なる。

⑤ かん電池 2こを へい列につなぐと、電流の 強さは 1こ のときと 同じ である。

⑥ 電気が 流れる 道すじを 回路 という。

⑦ 回路を 流れる 電気を 電流 という。

じかん ふん てん / 100てん

