

小4

理科

小テスト

なまえ _____

電気のはたらき

_____ がつ _____ にち

□に あてはまる 言葉を書きましょう。

① 電流は、かん電池の きょくから 出で、-きょくに もどる。

② 光電池に 当てる 光を 強くすると、流れる 電流は なる。

③ 光が 当たると 電気をつくる ものを という。

④ かん電池 2こを 直列につなぐと、1こ のときより 電流が なる。

⑤ かん電池 2こを へい列につなぐと、電流の 強さは 1こ のときと である。

⑥ 電気が 流れる 道すじを という。

⑦ 回路を 流れる 電気を という。

じかん ふん てん / 100てん

